

www.chipanalog.com

CA-IS372x 高性能双通道增强型数字隔离器测试板说明

描述

此份文件描述了 CA-IS372x 系列双通道数字隔离器评估板的使用方法。使用户可以评估芯片性能且对隔离系统进行系统性分析,从而提高开发速度。该评估板可以兼容该系列双通道的 SOIC8-G 宽体封装的数字隔离器。

芯片简介

CA-IS372x 系列数字隔离器芯片是通过 VDE 和 CSA 认证的增强绝缘隔离器芯片。该系列芯片具有高抗电磁干扰以及低干扰特性。该系列芯片具有低功耗特性,适用于 CMOS 或者 LVMOS 的数字 IO 口。 CA-IS372x 系列芯片采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层将输入和输出接口隔离,输出还具有缓冲特性。通过使用隔离电源供电,芯片可以防止一侧信号高电压以及噪音干扰到另外一侧信号,避免高压引起电压敏感器件的损坏,也可以防止一侧地上的噪音干扰到另一侧的信号。

下面以 CA-IS372x SOIC8-G 宽体为例,介绍 CA-IS372x 系列的测试说明。

测试板 3D 仿真图


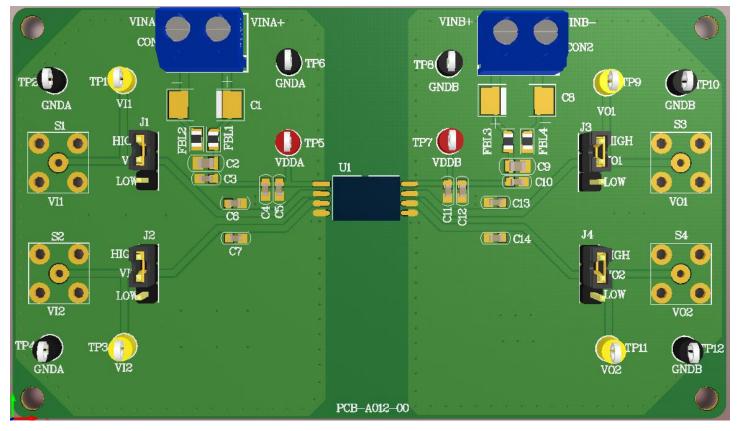



图 1 CA-IS372x SOIC8-G PCB 的 3D 仿真图

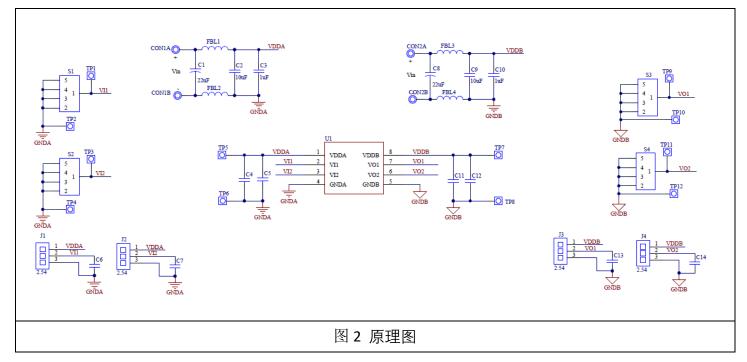


原理图



布线图

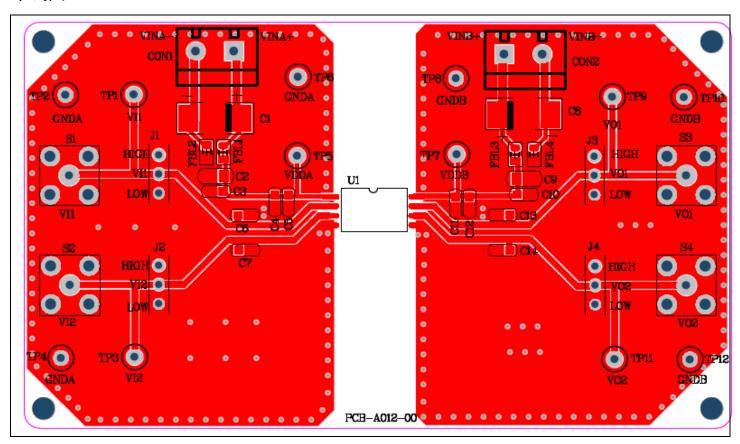



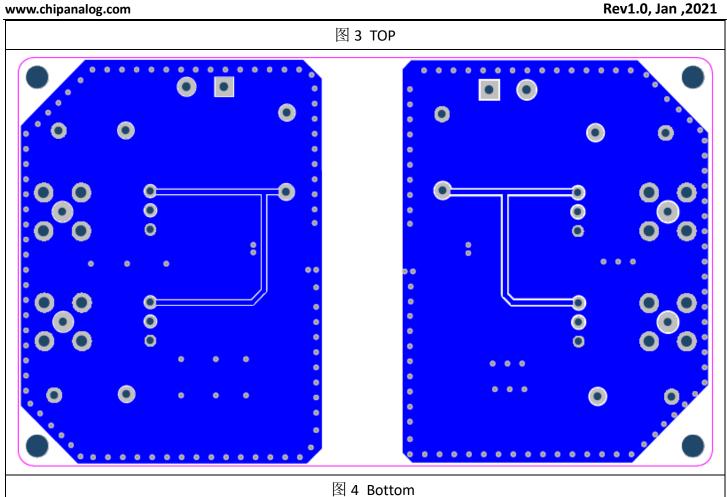

物料清单

| Item | Ref Des | Qty | Description | Package | MFR | PN. |
|------|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| 1 | CON1,CON2 | 2 | CONN, 5.08mm, Rising Cage Clamp | 1 | Wurth Elektronik | 691236510002 |
| 2 | FBL1,FBL2, FBL3,FBL4 | | Beed 600Ω | 0805 | - | FBG2912-601Y |
| 3 | C1,C8 | 2 | Tantalum cap,22uF | 7343 | AVX | TAJD226K025RNJ |
| 4 | C2,C9 | 2 | MLCC, 10μF/10V, X7R | 0805 | - | Standard |
| 5 | C3,C4,C10,C12 | 4 | MLCC, 1μF /10V, X7R | 0603 | - | Standard |
| 6 | C5,C11 | 2 | MLCC , 100nF/10V, X7R | 0603 | - | Standard |
| 7 | C6,C7,C13,C14 | 4 | No Connect | 0603 | 1 | Standard |
| 8 | U1 | 1 | CA-IS3722HG | SOIC8-G | Chipanalog | CA-IS3722HG |
| 9 | S1,S2,S3,S4 | 4 | SMA Connect, 2.54mm | | - | Standard |
| 10 | TP5,TP7 | 2 | Test Point, Red, Through Hole, 1mm | - | Keystone | 5000 |





www.chipanalog.com Rev1.0, Jan ,2021

| 11 | TP1,TP3,TP9,TP11 | 4 | Test Point, Yellow, Through Hole, 1mm | - | Keystone | 5009 |
|----|-------------------------------|---|--|---|----------|----------|
| 12 | TP2,TP4,TP6,TP8, TP10,TP12 | 6 | Test Point, Black, Through Hole, 1mm | - | Keystone | 5001 |
| 13 | J1,J2,J3,J4 | 4 | Header, 3 pin, 2.54mm | - | - | Standard |
| 14 | РСВ | 1 | two layers PCB, FR-4, PCB-A012-01, 1.6mm thickness | - | - | - |



www.chipanalog.com

测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、6.5 位多功能万用表安捷伦 34465A、高频信号 发生器等。

硬件连接

- 1. 将直流电压源连接到 CON1 和 CON2;
- 2. 函数发生器输出一定频率和幅值的信号,连接到各个通道的输入端;
- 3. 通过示波器测量各个通道输出端,用示波器观察各个通道信号。


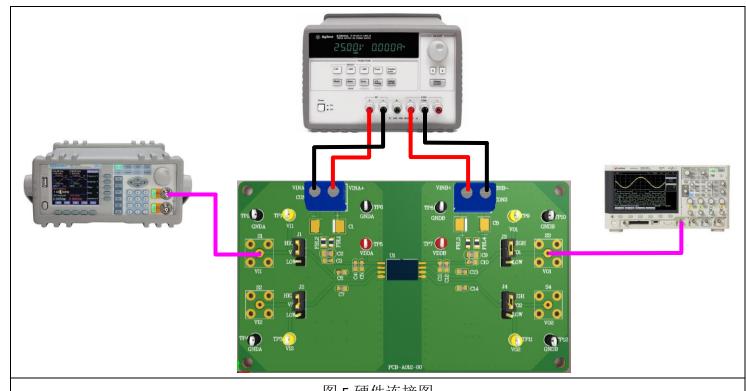


图 5 硬件连接图

www.chipanalog.com

测试示例

图 为在评估板上所测的数字隔离器 CA-IS372x 的典型输入和输出波形。输入信号频率为 0.5MHz, 幅度为 3.3V, 占空比为 50%的方波。示波器第一通道黄色波形为输入端 VI1 的电压,第二通道绿色波形为输出端 VO1 的电压。

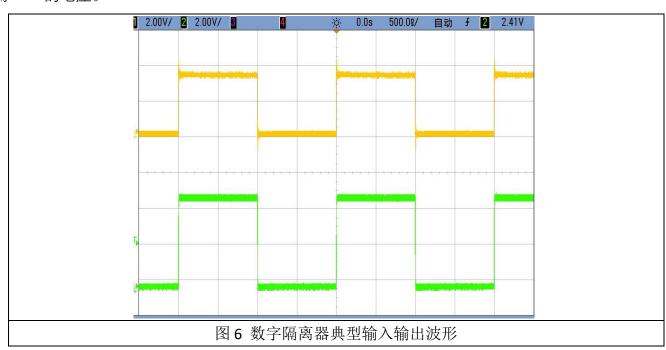

Revision History

| 版本 | 日期 | 状态描述 | |
|--------|----------|------|--|
| Ver1.0 | Jan.2021 | 初始版本 | |

重要声明

上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保留因技术革新而改变上述资料的权利。

http://www.chipanalog.com